

Régime transitoire

circuit RC


Circuit RL

charge du condensateur


- générateur de tension constante

$\tau = RC$
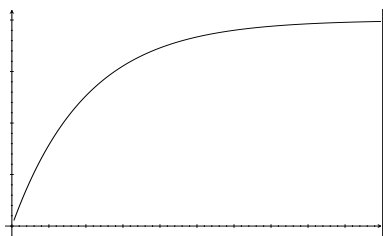
$$u_c = E \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$


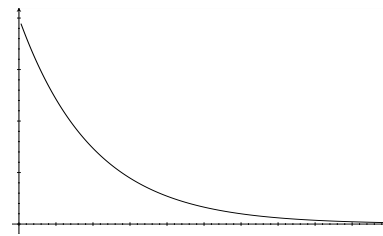
$$i = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$




décharge du condensateur


- on éteint le générateur
- à $t = 0$ s, $u_c = E$

$\tau = RC$
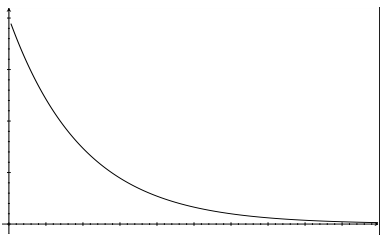
$$u_c = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



$$|i| = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

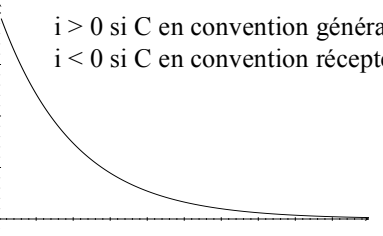


établissement du courant


- générateur idéal de tension E
- à $t = 0$ s, $i = 0$ A

$\tau = L/R$
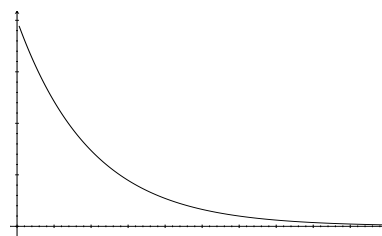
$$u_L = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$


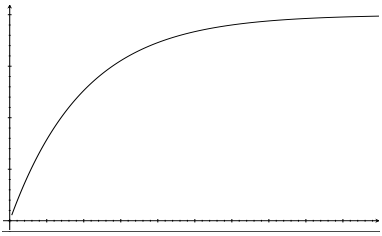
$$i = \frac{E}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$




rupture du courant

- on éteint le générateur
- à $t = 0$ s, $i = E/R$

$\tau = L/R$
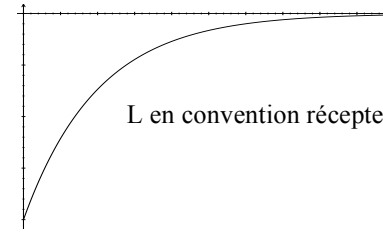
$$u_L = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



$$i = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

